

Wykład 13 cz.2: Siła elektromotoryczna i obwody prądu stałego


dr inż. Zbigniew Szklarski

szkla@agh.edu.pl

<http://layer.uci.agh.edu.pl/Z.Szklarski/>

Siła elektromotoryczna (SEM) i opór wewnętrzny

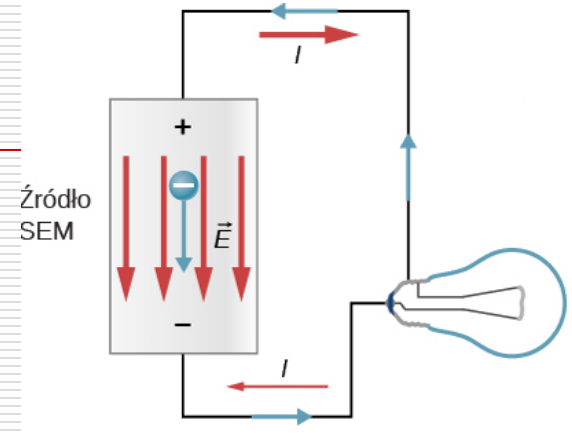
Elektrony po opuszczeniu źródła z bieguna **-** wracają do bieguna **+**. Aby utrzymać różnicę potencjałów między biegunami, źródło *SEM* działa jak pompa i wykonuje pracę nad nośnikami ładunku (elektronami) – przemieszczając je z bieguna **-** źródła do bieguna **+** zwiększając ich energię potencjalną.



Praca na przeniesienie ładunków jest wykonywana dzięki energii.

praca źródła:

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq}$$

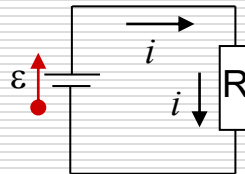

$$dW = \varepsilon \cdot dq = \varepsilon \cdot idt \quad \text{praca baterii} = \text{energii termicznej w R} = i^2 R dt$$


Elektron zderzając się, traci nadwyżkę energii jaką uzyskał od pola \mathbf{E} . Energia kinetyczna elektronu jest stała, więc stracona energia zamienia się w ciepło.

$$\varepsilon \cdot idt = i^2 Rdt \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = i \cdot R$$



SEM ε jest energią przekazaną przez baterię, przypadającą na jednostkę poruszającego się ładunku.

Rozpatrując rzeczywistą baterię, o oporze wewnętrznym r :

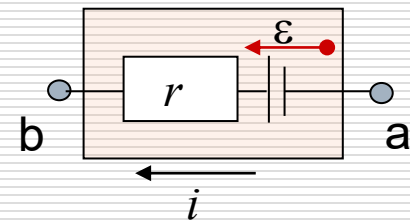Napięcie na zaciskach źródła $U_{ab} = \varepsilon - ir$



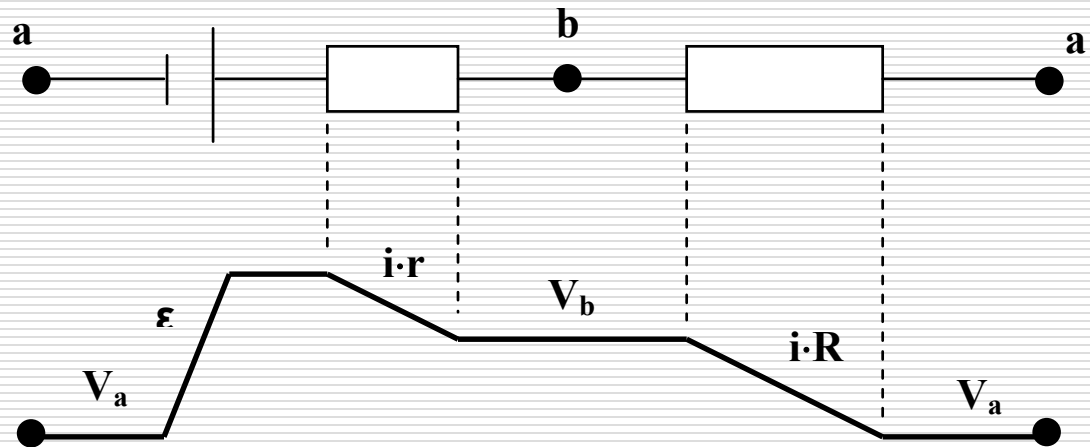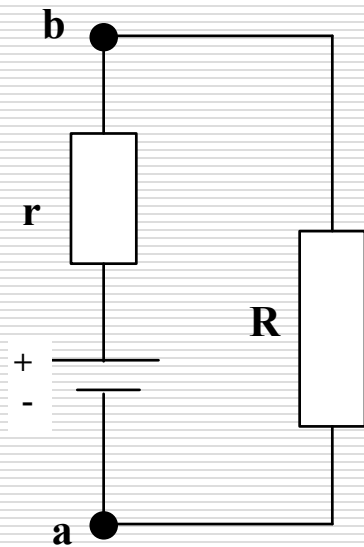Moc źródła: $P = \frac{dW}{dt} = iU_{ab}$



r – opór wewnętrzny źródła

$$V_a + \varepsilon - i \cdot r - i \cdot R = V_a$$



R – opór obciążenia

$$\varepsilon = i(r + R) \quad \Rightarrow \quad i = \frac{\varepsilon}{r + R}$$

dla źródła doskonałego mamy

$$i = \frac{\varepsilon}{R}$$

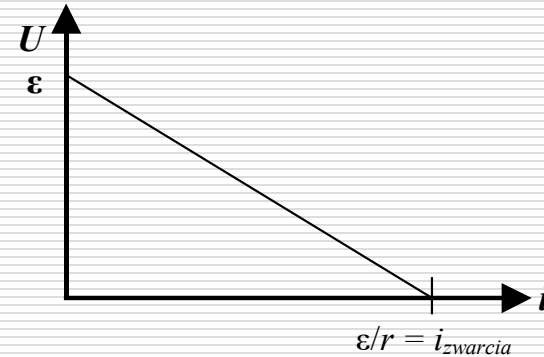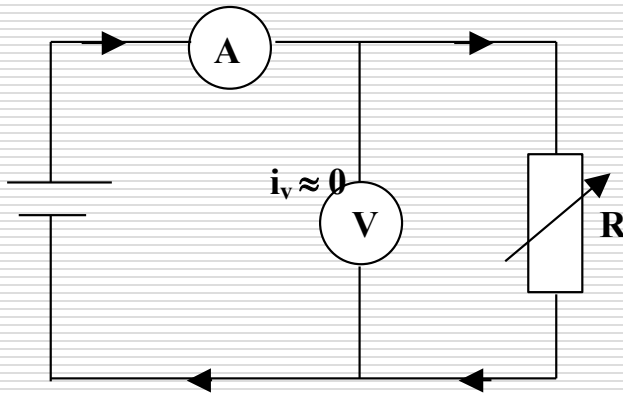- Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa (źródła SEM).



Założenia: $R_V \gg R$ wówczas $i_V \approx 0$ oraz $R_A \approx 0$

Czyli $U = i \cdot R$ $\epsilon = i \cdot r + U \Rightarrow U = \epsilon - i r$

$$y = b - x a$$

lub $r = \frac{\epsilon - iR}{i}$

□ Moc użyteczna źródła

$$\text{Moc obciążenia } P_{\text{cał}} = P_R + P_r$$

$$P_R = i^2 R$$

skoro

$$i = \frac{\varepsilon}{r + R}$$


$$P_r = i^2 r$$

więc
$$P_R = \frac{\varepsilon^2}{(r + R)^2} R$$

$$P_r = \frac{\varepsilon^2}{(r + R)^2} r$$

Moc całkowita
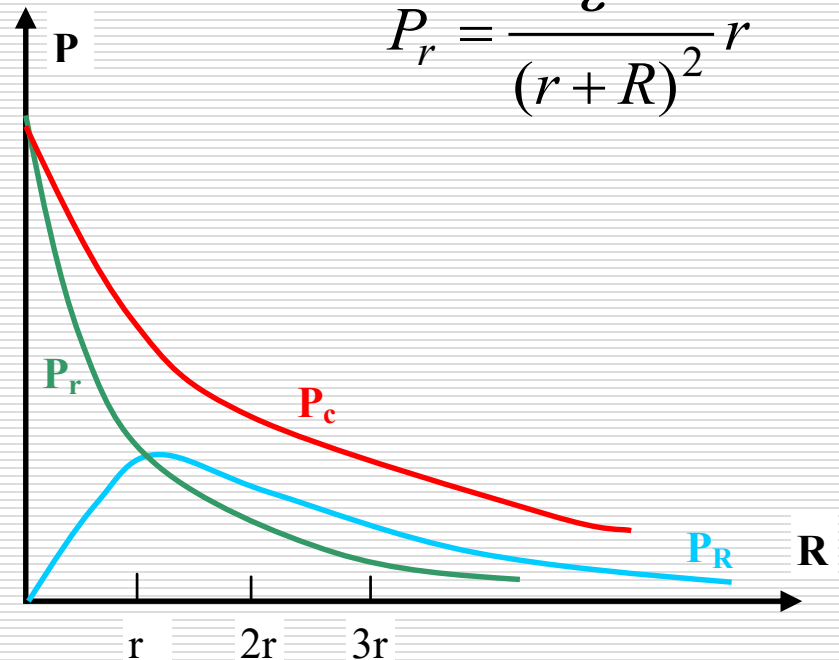
$$P_{\text{cał}} = \frac{\varepsilon^2}{(r + R)^2} (R + r) = \frac{\varepsilon^2}{R + r}$$




- Dla jakiej wartości oporu zewnętrznego, moc użyteczna osiąga wartość maksymalną?

$$P_R = \frac{\varepsilon^2}{(r+R)^2} R \qquad \frac{dP_R}{dR} = \frac{\varepsilon^2 (r+R)^2 - \varepsilon^2 R \cdot 2(r+R)}{(r+R)^4}$$

$$\varepsilon^2 r + \varepsilon^2 R - 2\varepsilon^2 R = 0 \qquad \Rightarrow \qquad r = R$$

Sprawność ogniwa
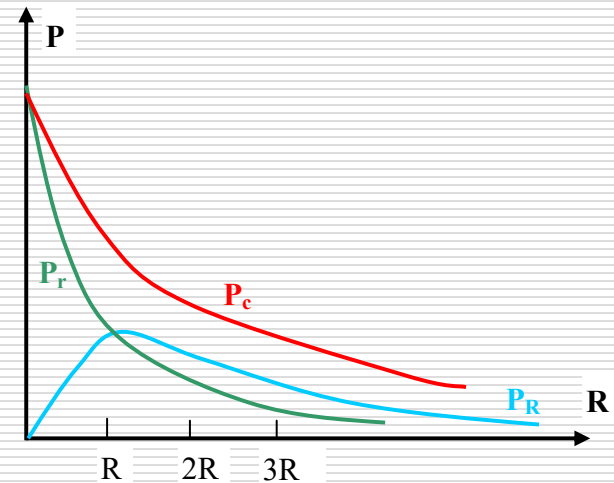
$$\eta = \frac{P_R}{P_{cał}} = \frac{\frac{\varepsilon^2}{4R}}{\frac{\varepsilon^2}{2R}} = 0,5$$




Prawa Kirchhoffa (1824-1887)

□ Pierwsze prawo

$$\sum_i i_i^{in} = \sum_i i_i^{out}$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

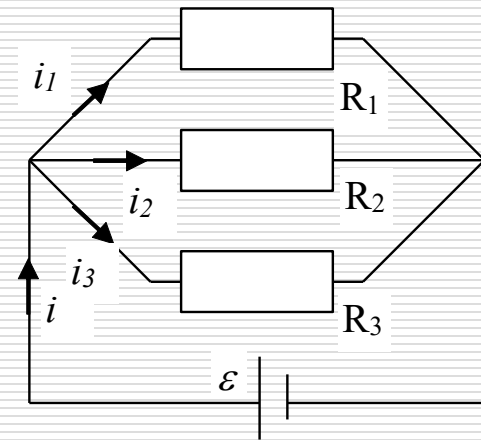


□ Drugie prawo


$$\sum_i i_i R_i = \sum_i \varepsilon_i$$

$$i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 R_1 = i_2 R_2$$


□ Zadanie

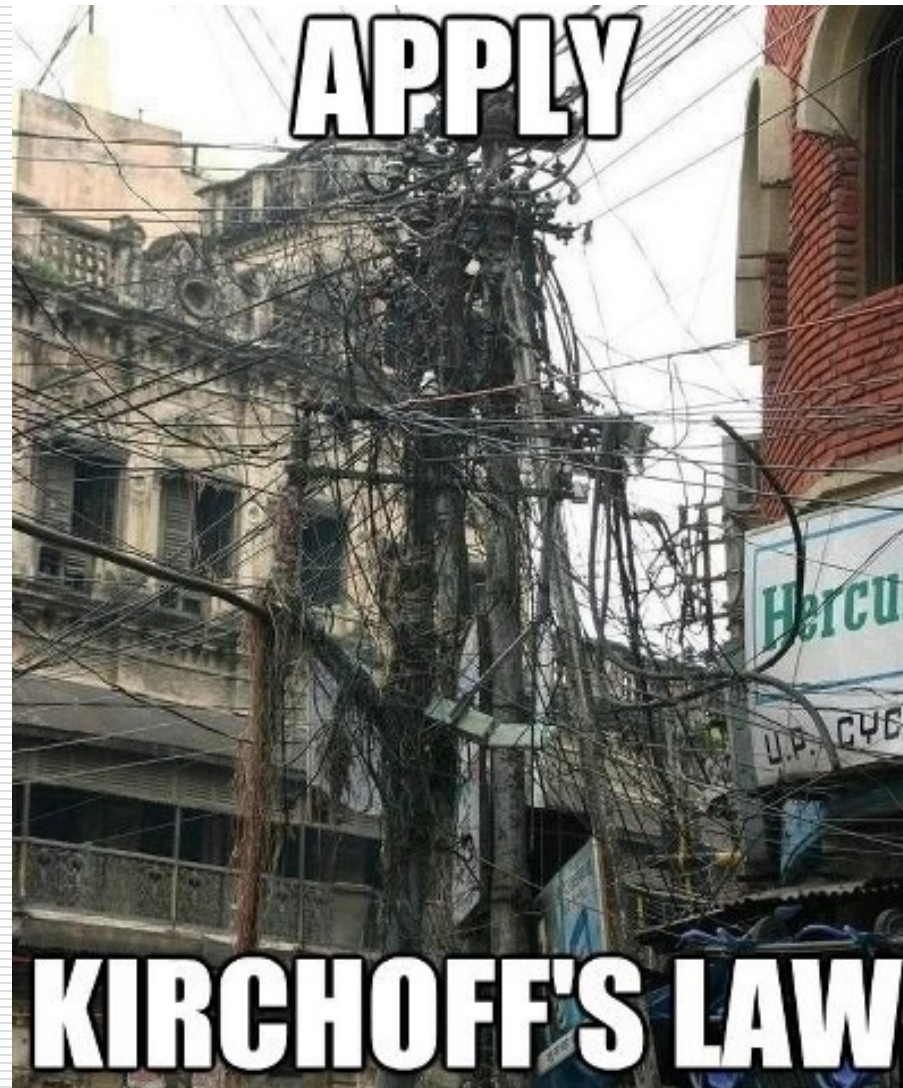

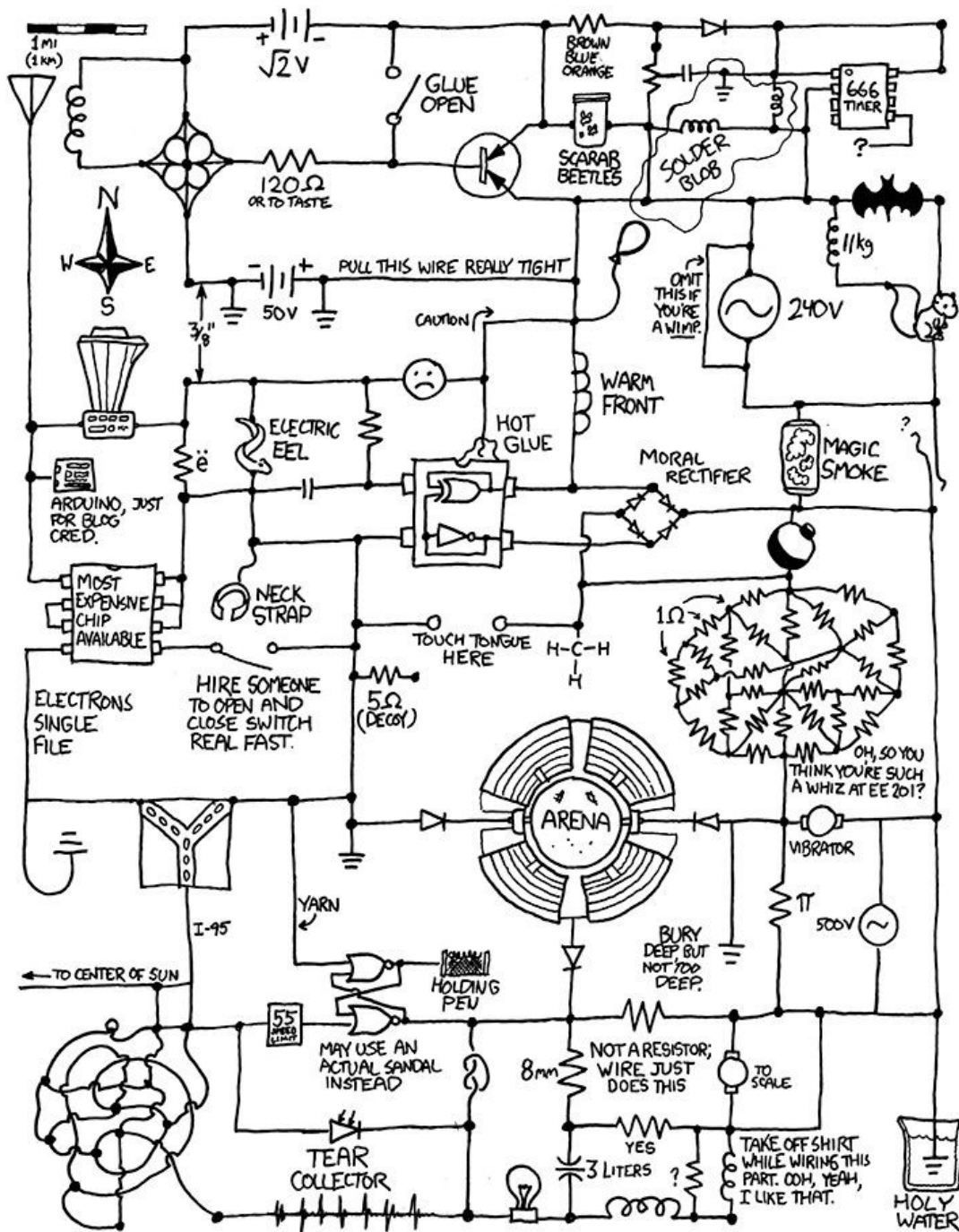

Opór zastępczy

□ połączenie równoległe

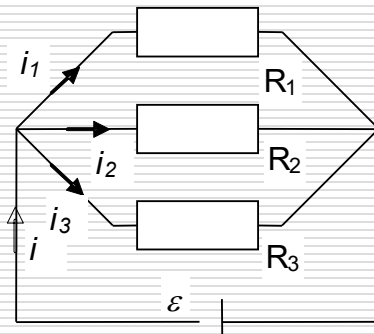


Z I prawa Kirchhoffa:

$$\frac{\varepsilon}{R_z} = \frac{\varepsilon}{R_1} + \frac{\varepsilon}{R_2} + \frac{\varepsilon}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_z} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

□ połączenie szeregowe

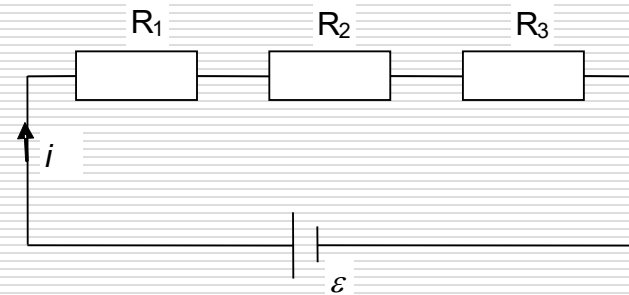

Z II prawa Kirchhoffa:

$$\varepsilon = iR_1 + iR_2 + iR_3$$

$$iR_z = i(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_z = R_1 + R_2 + R_3$$

Przykłady

Odpowiedzi:

1 a. $I = 2 \text{ A}$


2 a. $R_x = 2 \Omega$

3. $P_{PL} = 4800 \text{ W} !!$

1 b. $R_1 = 1 \Omega$

2 b. bez zmian 400 mV

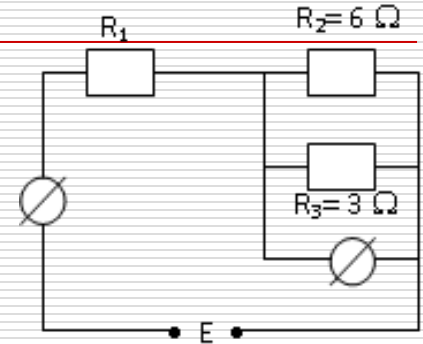1. Woltomierz wskazuje napięcie $U_V = 4 \text{ V}$.
 - a) Oblicz wskazania amperomierza.
 - b) Oblicz wartość R_1 , jeżeli napięcie $E = 6 \text{ V}$.




2. Rzeczywisty amperomierz ma opór wewnętrzny 4Ω i zakres 100 mA .
 - a) Co należy zrobić aby trzykrotnie rozszerzyć zakres miernika ?
 - b) Jak zmieni się po modyfikacji jego zakres w roli woltomierza ?
3. Czajnik elektryczny o mocy 1200 W dostosowany do napięcia 110 V kupiony w USA, zawieziono do Europy gdzie stosuje się napięcie 220 V . Jaka będzie moc tego czajnika włączanego do gniazdka w Europie?

4. Oblicz wskazania mierników oraz moc traconą w obwodzie.

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = i_1(R_1 + R_2) + i_2R_3$$

$$i_2 = i_1 + i_3$$
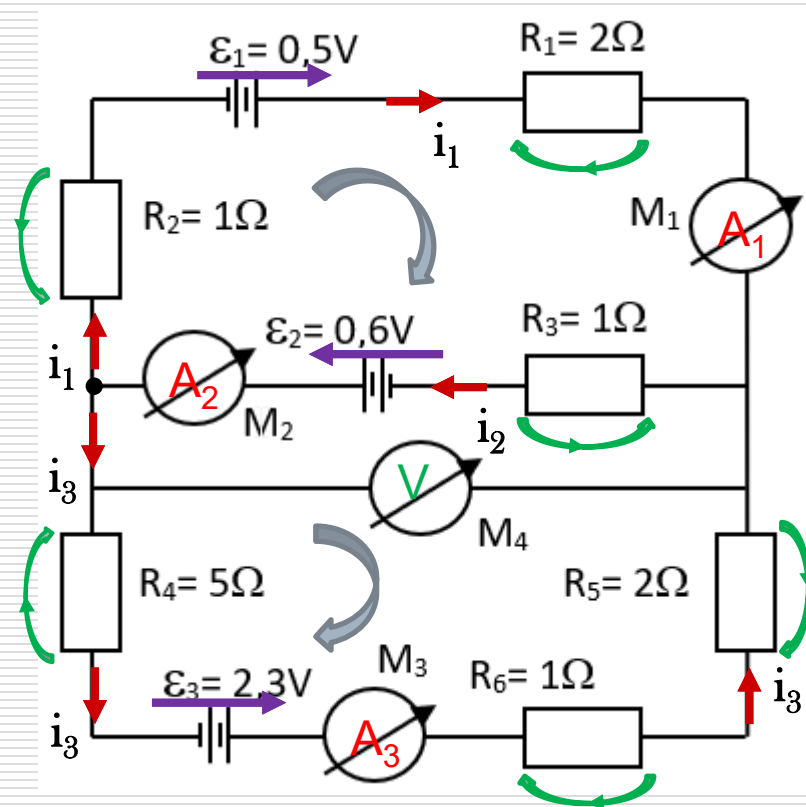
$$i_3(R_4 + R_5 + R_6) + i_2R_3 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$




Stąd: $i_1 = 0,2\text{ A}$; $i_2 = 0,5\text{ A}$; $i_3 = 0,3\text{ A}$;

$$U = \varepsilon_2 - i_2 \cdot R_3 = 0,1\text{ V}$$

$$P = i_3^2 \cdot (R_4 + R_5 + R_6) + i_2^2 \cdot R_3 + i_1^2 \cdot (R_1 + R_2) = 1,09\text{ W}$$

Obwód RC – zasada zachowania energii

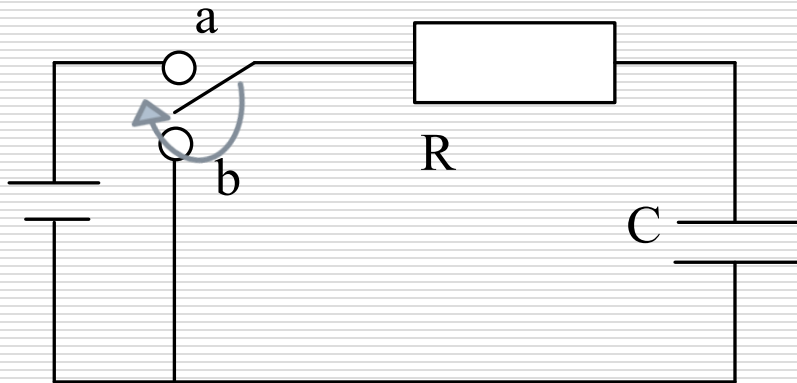

Przełącznik znajduje się w pozycji **a**
- ładowanie kondensatora C.

Zmiana energii źródła
dającego ładunek dq $dW_{zr} = \varepsilon \cdot dq$

Elementarne ciepło
wydzielane na R $dW_R = i^2 R \cdot dt$

Zmiana energii
kondensatora $dW_C = d\left(\frac{q^2}{2C}\right)$

$$\varepsilon dq = \underbrace{i^2 R dt}_{\text{energia cieplna}} + d\left(\frac{q^2}{2C}\right)_{\text{energia zgromadzona na kondensatorze}}$$

$$\varepsilon dq = i^2 R dt + d\left(\frac{q^2}{2C}\right) \quad \Rightarrow \quad \varepsilon dq = i^2 R dt + \frac{q}{C} dq \quad | : dt$$

$$\varepsilon \frac{dq}{dt} = i^2 R + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$\varepsilon \cdot i = i^2 R + \frac{q}{C} i \quad \Rightarrow \quad \boxed{\varepsilon = iR + \frac{q}{C}}$$

Jest to II prawo Kirchhoffa:



$$\varepsilon - iR - \frac{q}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \quad \Rightarrow \quad \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q - \frac{\varepsilon}{R} = 0$$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q - \frac{\varepsilon}{R} = 0$$


rozwiązaniem tego równania jest funkcja:

$$q(t) = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$
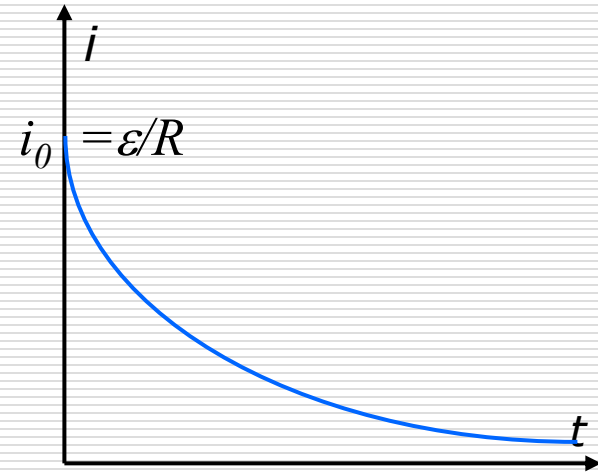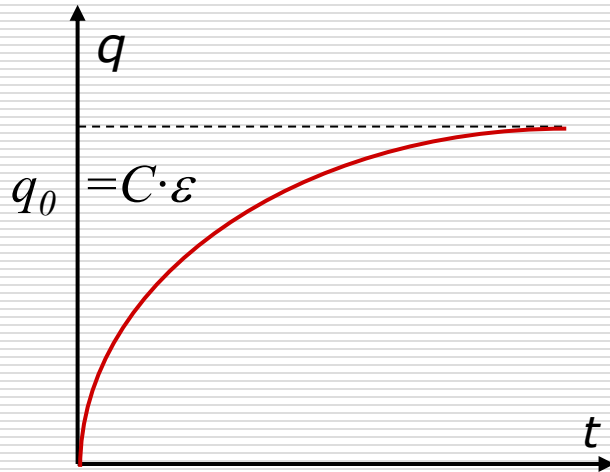
$$i = \frac{dq}{dt} = C\varepsilon \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



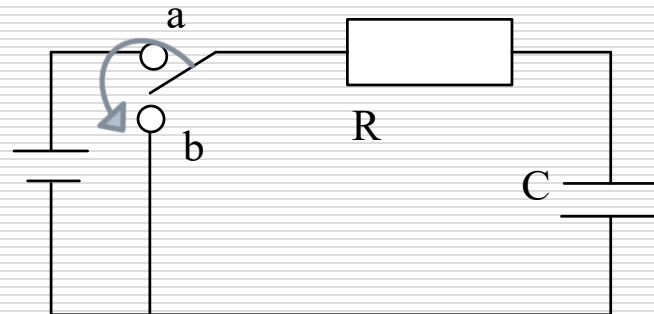Przełącznik w pozycji **b)**
- rozładowanie
kondensatora C





II prawo Kirchhoffa: $0 = i \cdot R + \frac{q}{C}$ czyli $0 = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$

Rozwiązaniem równania różniczkowego: $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = 0$



jest funkcja:

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}} = C\varepsilon \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$
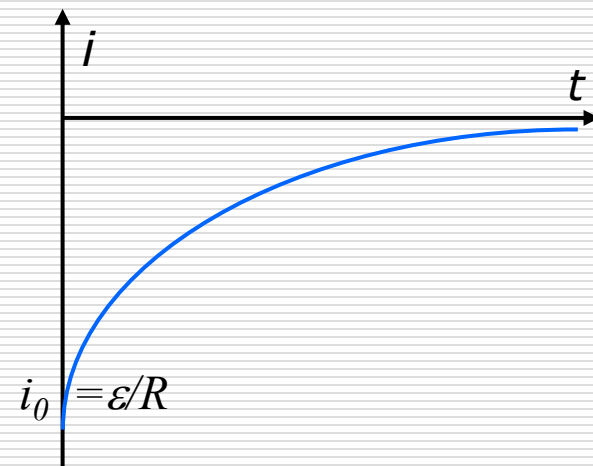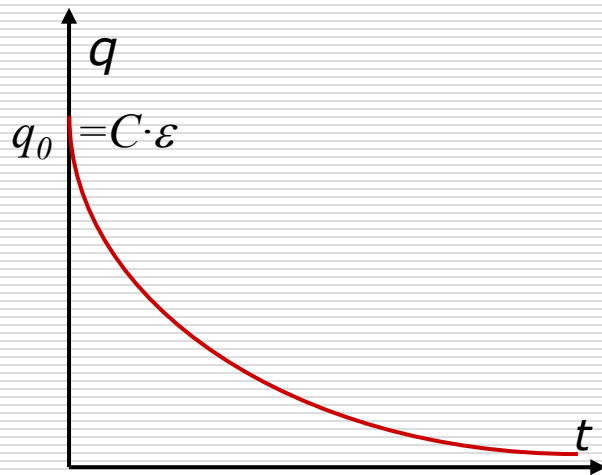
$$i = \frac{dq}{dt} = -\frac{C\varepsilon}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



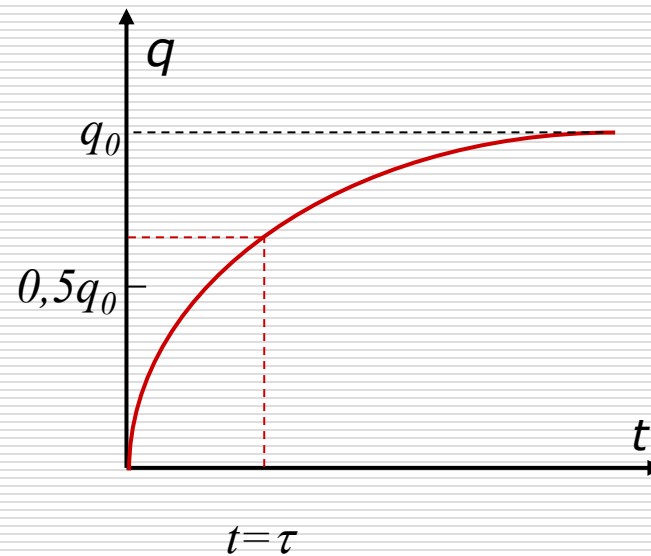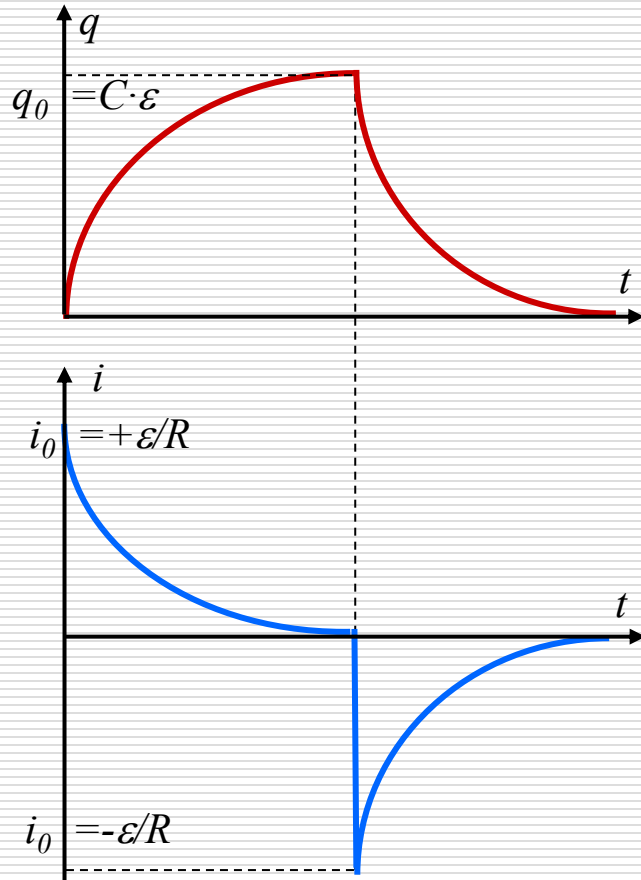Cykliczny proces ładowania i rozładowania kondensatora:



Stała czasowa

$$t = R \cdot C = \tau$$

$$q(\tau) = C\varepsilon(1 - e^{-1}) = 0,63 \cdot C\varepsilon$$